Interrupteur tactile - éclairage groupé ou indépendant - 3A - KOMOD



Non dimmable

Interrupteur tactile bistable – KOMOD
Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W | Tension : 12/24V

- Appui court : allume ou éteint l’éclairage ;
- Commande tactile simple et intuitive ;
- Tête de capteur amovible pour faciliter l’installation et la maintenance.

Cet interrupteur tactile se branche directement sur le port de commande centralisée de l’alimentation. Une simple pression sur le capteur permet d’allumer ou d’éteindre toutes les sorties LED de l’alimentation.



Avec seulement 10 mm de diamètre et 13 mm d’épaisseur, il s’encastre dans un simple perçage ou se fixe en applique à l’aide de son support. Disponible en noir ou en blanc, cet interrupteur tactile KOMOD est idéal pour commander facilement l’éclairage des cuisines, meubles, dressings ou vitrines tout en conservant une installation discrète.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un éclairage commandé d’une simple pression



Cet **interrupteur tactile** permet d’allumer ou d’éteindre facilement votre éclairage LED d’un simple appui sur le capteur. Une **pression courte** suffit pour commander instantanément la lumière, sans bouton mécanique ni interrupteur apparent.

Il supporte un courant allant jusqu’à **3A**, soit une puissance de **36W en 12V** et de **72W en 24V**. Il convient aussi bien à l’éclairage d’un petit meuble qu’à une installation plus complète.

Avec seulement **10 mm de diamètre et 13 mm d’épaisseur**, il s’intègre facilement dans différents types d’aménagements. Deux types de pose sont possibles :

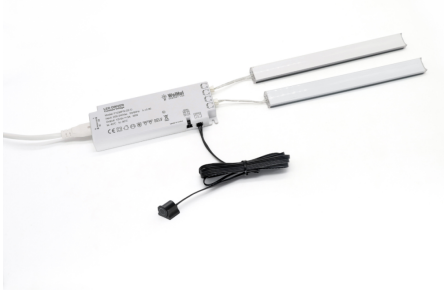

- **en encastré**, dans un perçage de 10 mm, pour une finition discrète ;
- **en applique**, à l’aide de son support à visser, lorsque le perçage n’est pas possible.

Sa tête de capteur est amovible afin de faciliter le passage du câble lors de l’installation et de simplifier un éventuel remplacement.

Branchement sur une alimentation à commande centralisée : un appui pour piloter tout l’éclairage

Cet interrupteur tactile est conçu pour se raccorder au port de commande centralisée des alimentations compatibles. Selon votre installation, plusieurs configurations sont possibles.

Un interrupteur pour commander tout l’éclairage
L’interrupteur se raccorde directement à **l’alimentation**. Une simple pression permet alors **d’allumer ou d’éteindre simultanément tous les éclairages LED connectés** à l’alimentation.

Un même interrupteur peut piloter plusieurs alimentations
Pour les installations plus importantes, l’interrupteur peut rester le **point de commande principal** même lorsque plusieurs alimentations sont utilisées. Grâce à un câble de liaison, son signal est transmis aux différentes alimentations afin de commander l’ensemble de l’éclairage.

Plusieurs interrupteurs pour une même installation
Si vous souhaitez pouvoir commander l’éclairage depuis plusieurs endroits, plusieurs interrupteurs tactiles peuvent être raccordés à l’aide d’un **multiplexeur**. L’activation de l’un d’entre eux permet alors de piloter le même ensemble d’éclairages.

Pour consulter le schéma de branchement complet et les différentes configurations possibles, retrouvez la **notice d’installation dans l’onglet « Téléchargement »**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	KOM-TOUCH-BI-N
Couleurs: Blanc (brillant)	KOM-TOUCH-BI-W

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC / 24V DC
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	5A
Puissance max en W (sous 24V)	120
Diamètre (en mm)	10 mm
Hauteur (en mm)	13 mm
Conformité	CE
Matière / Finition	Plastique PA66 / cuivre
Garantie	2 ans